 


MÁQUINAS DE MOORE E DE MEALY (FINITE STATE MACHINES – FSM)

MEALY - $Z(Q,w)$ / MOORE $Z(Q)$


SOMENTE PARA MÁQUINA DE MEALY



- ❖ As FSM são implementadas através de circuitos combinacionais e flip-flops.
- ❖ Quando as **SAÍDAS** dependem **diretamente** do estado atual **Q** e das **ENTRADAS**, dizemos que se trata de uma **Máquina de Mealy**. Caso esta dependência **direta** se restrinja ao estado **Q**, será chamada de **Máquina de Moore**.
- ❖ Apesar desta definição, é comum encontrarmos circuitos que têm algumas de suas **SAÍDAS** determinadas como uma **Máquina de Mealy** e outras, como **Moore**.

 Exemplo: Deseja-se construir uma FSM com as seguintes especificações: (a) O circuito possui uma entrada w e uma saída z . (b) Todas as mudanças ocorrem em uma borda positiva de clock. (c) A saída z **somente** será **1** se após dois ciclos consecutivos de clock a entrada w se mantiver em **1**.

Solução: Escolhendo projetar o circuito como uma **Máquina de Moore**, podemos representar a operação através do seguinte **Diagrama de Estados**:



Simbologia do Diagrama:

- ❖ A, B e C representam os estados (de interesse) a serem armazenados nos ffs.
- ❖ Uma seta indica o efeito de uma transição de clock.

Uma vez que existem 3 estados no diagrama, serão necessárias 2 **variáveis de estado** Q (Q_1, Q_0) para referenciá-los. De forma geral, para uma máquina com N estados, serão necessárias M variáveis de estado, onde $2^M \geq N$.

Este diagrama pode ser transformado numa **Tabela de Estados**:


Estado Atual (Q)	Estado Futuro (Q^+)		Saída z
	$w=0$	$w=1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

Fazendo, de forma arbitrária, $A \equiv (Q_1=0, Q_0=0)$, $B \equiv (Q_1=0, Q_0=1)$, $C \equiv (Q_1=1, Q_0=0)$ e escolhendo flip-flops tipo D para a memória, reescrevemos a tabela de estados:


Estado Atual (Q)		Estado Futuro (Q⁺)								Saída z	
		<i>w=0</i>				<i>w=1</i>					
		Q₁⁺	Q₀⁺	D₁	D₀	Q₁⁺	Q₀⁺	D₁	D₀		
A B C	Q₁	Q₀									
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A partir deste diagrama devemos, agora, escrever as **Equações de Excitação**, que determinam o circuito combinacional responsável pela excitação dos flip-flops e a equação referente à saída z .

 
Estas equações expressam $D_1 = D_1(w, Q_1, Q_0)$, $D_0 = D_0(w, Q_1, Q_0)$, $z = (Q_1, Q_0)$ e podem ser obtidas, por exemplo, através do método do Mapa de Karnaugh:



Exemplo de Temporização

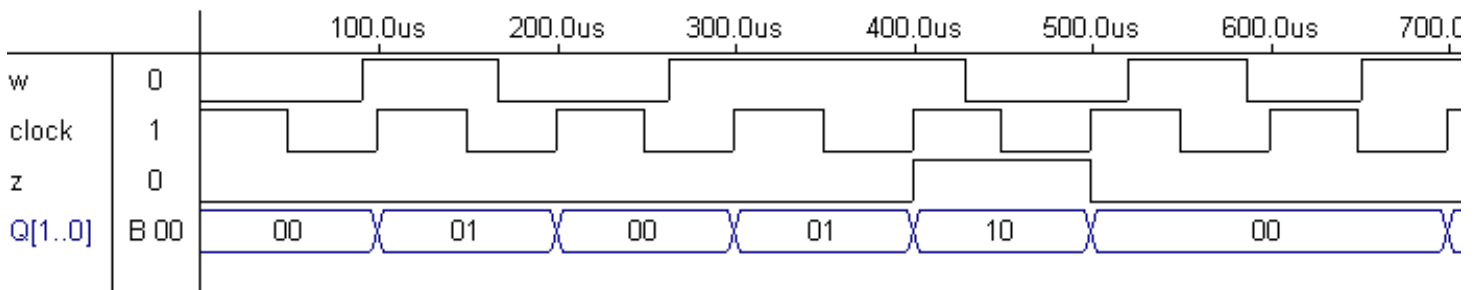

Esquemático do Circuito

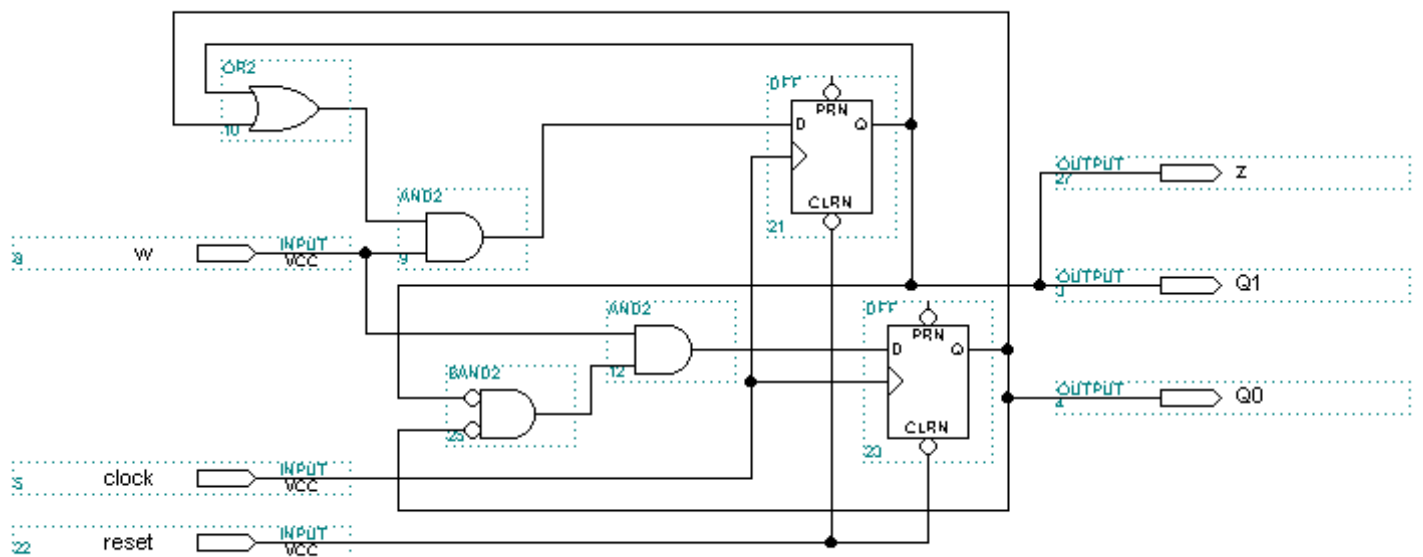

A.9.3 CASE STATEMENT

The general form of a CASE statement is shown in Figure A.18. The *constant_value* can be a single value, such as 2, a list of values separated by the | pipe, such as 2|3, or a range, such as 2 to 4. An example of a CASE statement used to describe combinational logic is

```
CASE expression IS
  WHEN constant_value =>
    statement ;
    {statement ;}
  WHEN constant_value =>
    statement ;
    {statement ;}
  WHEN OTHERS =>
    statement ;
    {statement ;}
END CASE ;
```

Figure A.18 The general form of a CASE statement.

```

1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3
4  ENTITY simple IS
5      PORT ( Clock, Resetn, w      : IN      STD_LOGIC ;
6            z                      : OUT     STD_LOGIC ) ;
7  END simple ;
8
9  ARCHITECTURE Behavior OF simple IS
10     TYPE State_type IS (A, B, C) ;
11     SIGNAL Q : State_type ;
12 BEGIN
13     PROCESS ( Resetn, Clock )
14     BEGIN
15         IF Resetn = '0' THEN
16             Q <= A ;
17         ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
18             CASE Q IS
19                 WHEN A =>
20                     IF w = '0' THEN
21                         Q <= A ;
22                     ELSE
23                         Q <= B ;
24                     END IF ;
25                 WHEN B =>
26                     IF w = '0' THEN
27                         Q <= A ;
28                     ELSE
29                         Q <= C ;
30                     END IF ;
31                 WHEN C =>
32                     IF w = '0' THEN
33                         Q <= A ;
34                     ELSE
35                         Q <= C ;
36                     END IF ;
37             END CASE ;
38         END IF ;
39     END PROCESS ;
40
41     z <= '1' WHEN Q = C ELSE '0' ;
42 END Behavior ;

```

Exemplo: Deseja-se construir uma FSM com as seguintes especificações: (a) O circuito possui uma entrada w e uma saída z . (b) A saída z somente será 1 se após dois ciclos consecutivos de clock a entrada w se mantiver em 1.

Solução: Escolhendo projetar o circuito como uma Máquina de Mealy, podemos representar a sua operação através do seguinte

 


Diagrama de Estados:

Simbologia do Diagrama:

- ❖ A, B representam os estados (de interesse) a serem armazenados nos ffs.
- ❖ Uma seta indica o efeito de uma transição de clock.
- ❖ De acordo com a literatura, passaremos a escrever $w=1/z=0$, como 1/0. Isto é, entrada(s)/saída(s).

Este diagrama pode ser transformado numa **Tabela de Estados:**



Estado Atual (Q)	Estado Futuro (Q^+)		Saída z	
	$w=0$	$w=1$	$w=0$	$w=1$
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1

Fazendo, de forma arbitrária, $A \equiv (Q_0=0)$, $B \equiv (Q_0=1)$ e escolhendo flip-flops tipo D para a memória, reescrevemos a tabela de estados:

Estado Atual (Q)	Estado Futuro (Q^+)				Saída z	
	$w=0$		$w=1$		$w=0$	$w=1$
Q_0	Q_0^+	D_0	Q_0^+	D_0		
0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1


A partir deste diagrama devemos, agora, escrever as **Equações de Excitação**, que determinam o circuito combinacional responsável pela excitação dos flip-flops e a equação referente à saída z .

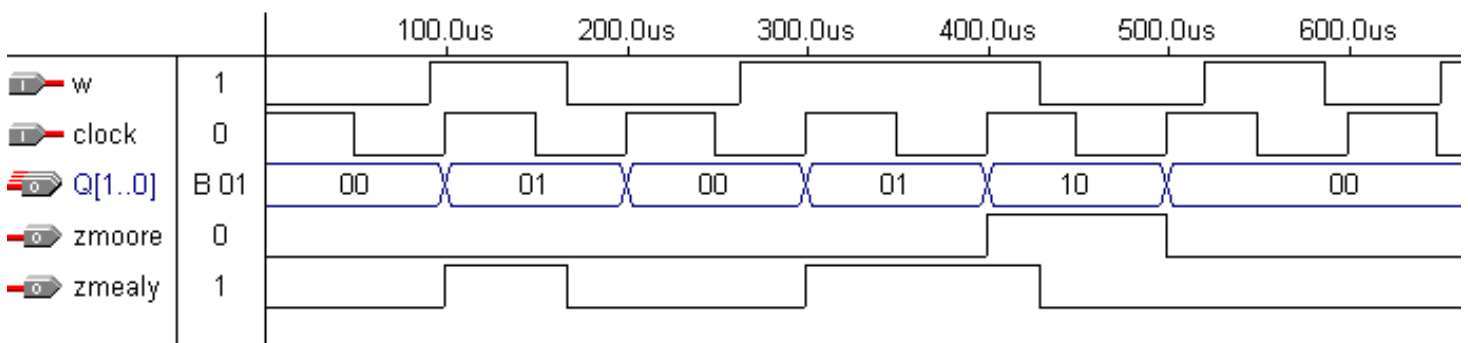 Estas equações expressam $D_0 = D_0(w, Q_0)$, $z = z(w, Q_0)$ e podem ser obtidas, por exemplo, através do método do Mapa de Karnaugh:



Exemplo de Temporização – Comparação com a Máquina de Moore.

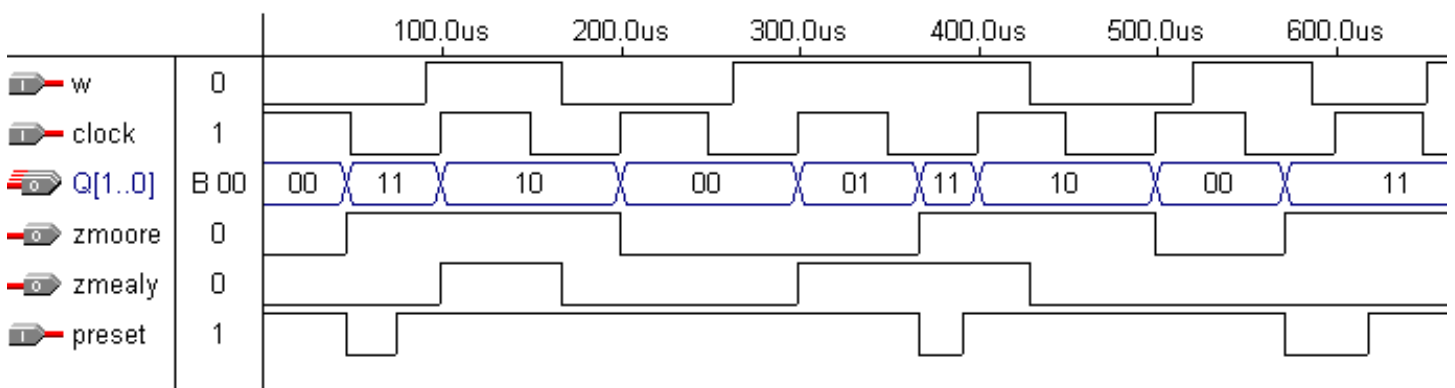Exemplo de Temporização – Impondo o DCS p/ máquina de Moore.



```

1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3
4  ENTITY mealy IS
5      PORT ( Clock, Resetn, w      : IN      STD_LOGIC ;
6              z                      : OUT     STD_LOGIC ) ;
7  END mealy ;
8
9  ARCHITECTURE Behavior OF mealy IS
10     TYPE State_type IS (A, B) ;
11     SIGNAL y : State_type ;
12 BEGIN
13     PROCESS ( Resetn, Clock )
14     BEGIN
15         IF Resetn = '0' THEN
16             y <= A ;
17         ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
18             CASE y IS
19                 WHEN A =>
20                     IF w = '0' THEN y <= A ;
21                     ELSE y <= B ;
22                     END IF ;
23                 WHEN B =>
24                     IF w = '0' THEN y <= A ;
25                     ELSE y <= B ;
26                     END IF ;
27             END CASE ;
28         END IF ;
29     END PROCESS ;
30
31     PROCESS ( y, w )
32     BEGIN
33         CASE y IS
34             WHEN A =>
35                 z <= '0' ;
36             WHEN B =>
37                 z <= w ;
38             END CASE ;
39     END PROCESS ;
40 END Behavior ;

```