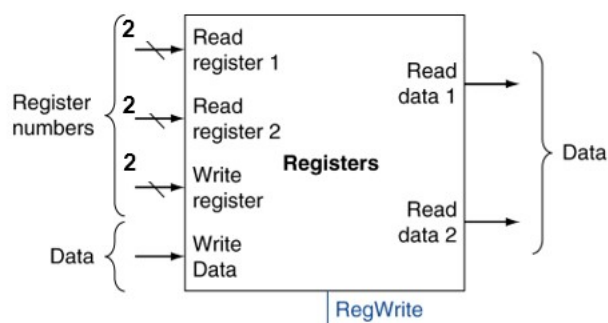


LAB08 – PROJETO BANCO DE REGISTROES

O objetivo desta aula é projetar banco com 4 registradores de 8 bits, cujos endereços e estrutura são:

Endereço	Registradores
00	R0
01	R1
10	R2
11	R3

Estrutura



O projeto deverá ser feito e simulado no Quartus.